
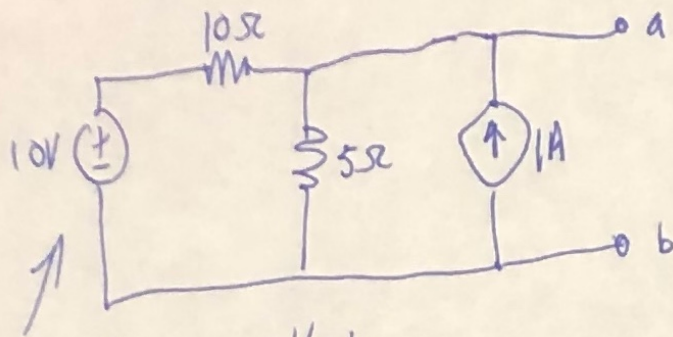


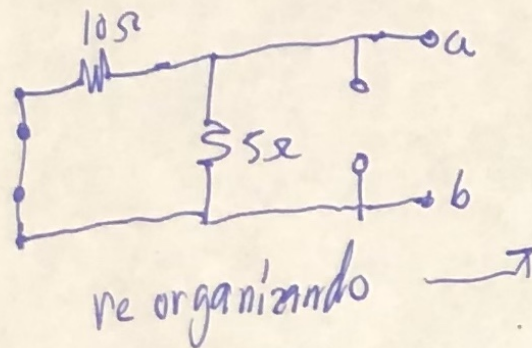1. como tiene solo fuentes independientes podemos buscar la resistencia equivalente apagando las fuentes.





← la fuente de corriente por circuito abierto

la fuente de voltaje se reemplaza por corto circuito


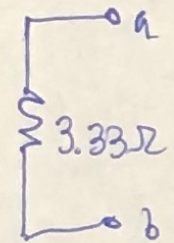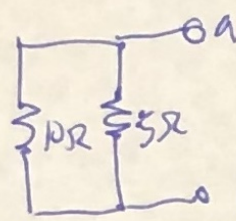
$$\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{10}\right)^{-1} = \frac{50}{15}$$




la resistencia equivalente


para  $V_{oc}$  open circuit voltage =  $V_{TH}$

podemos analizar el circuito original por nodos para el voltaje en 'a' asumiendo que la referencia es 'b'
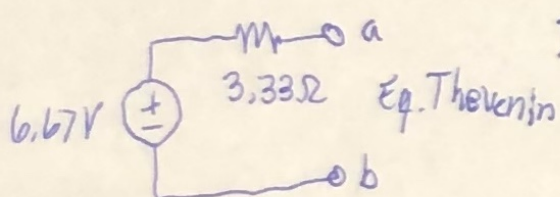
$$V_a: 1 = V_a\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{5}\right) - 10\left(\frac{1}{10}\right) = V_a\left(\frac{3}{10}\right) - 1 \quad V_a = \frac{20}{3} = 6.67V$$




$$I_N = \frac{6.67}{3.33} = 2A$$

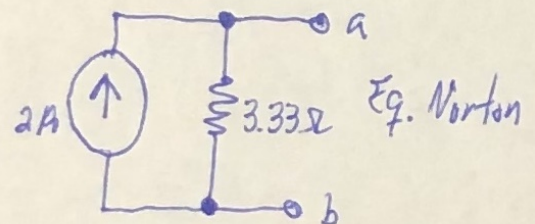

2. este circuito tiene fuente dependiente, no se pueden apagar las fuentes para conseguir la resistencia equivalente.

$$V_{oc} = V_{ab}$$

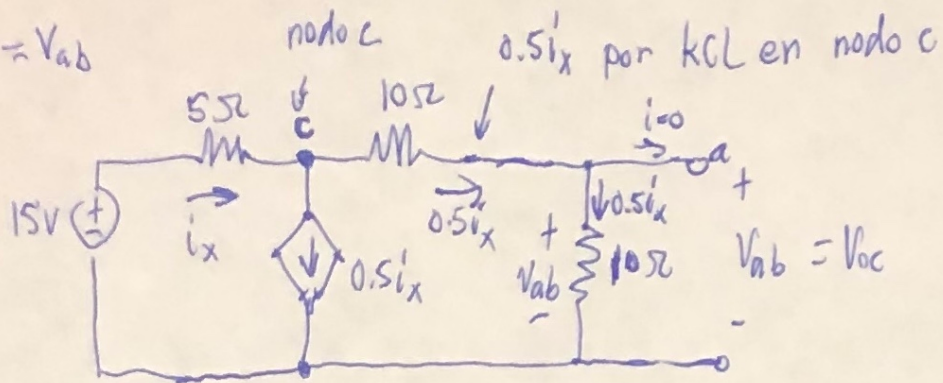


$$V_{oc} = 0.5i_x(10) = 5i_x = 5(1) = 5V // V_{TH}$$

para  $i_x$

$$15 = 5i_x + 10(0.5i_x) + 10(0.5i_x) = 15i_x$$

$$i_x = 1A$$

$I_{sc}$

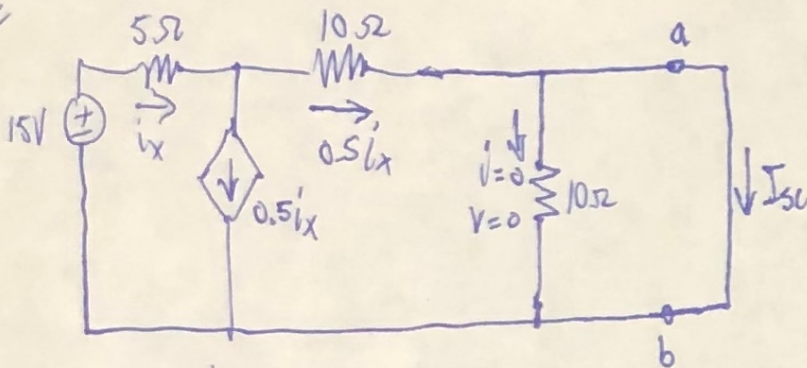



$$I_{sc} = 0.5i_x = 0.75A // I_N$$

para  $i_x$


$$15 = 5i_x + 10(0.5i_x) = 10i_x$$

$$i_x = 1.5A$$

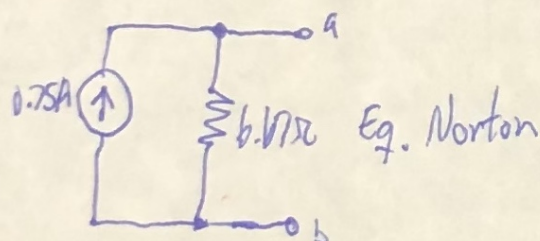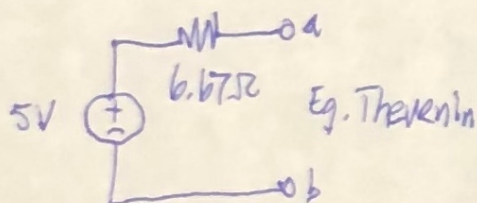
$$R_{eq} = \frac{V_{TH}}{I_N} = \frac{5}{0.75} = 6.67\Omega$$



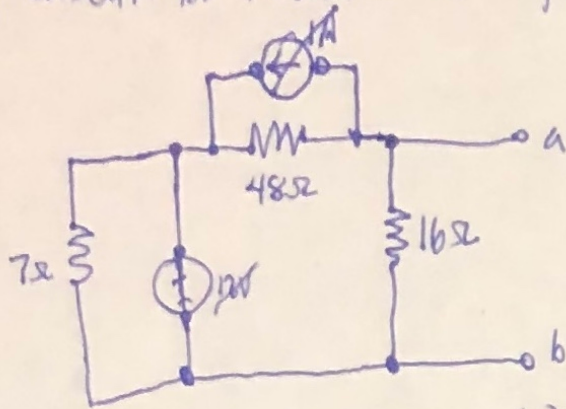3. se pueden apagar las fuentes y buscar la resistencia equivalente




$\Rightarrow$

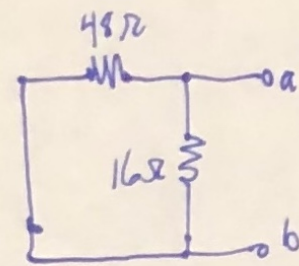

$$R_{eq} = 48 \parallel 16 = \frac{48(16)}{48+16} = 12\Omega$$

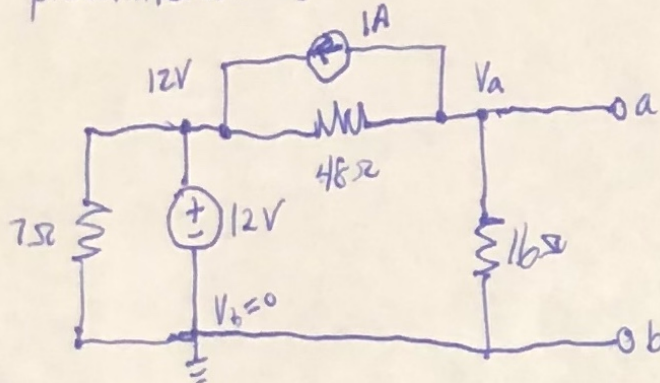para  $V_{oc}$  dejamos el circuito igual y buscamos  $V_a$  presumiendo  $V_b = 0$





nodos en a

$$V_a: -1 = V_a \left( \frac{1}{16} + \frac{1}{48} \right) - 12 \left( \frac{1}{48} \right)$$


$$I_N = \frac{V_{Th}}{R_{eq}} = \frac{-9}{12} = -0.75A$$

$$-48 = 4V_a - 12$$

$$-36 = 4V_a \quad V_a = -9 = V_{Th}$$

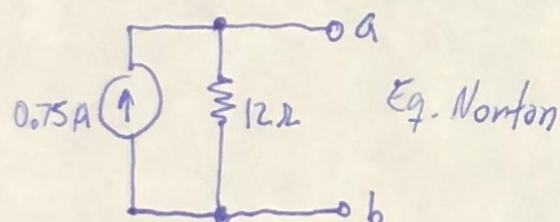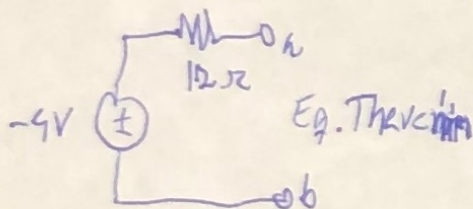

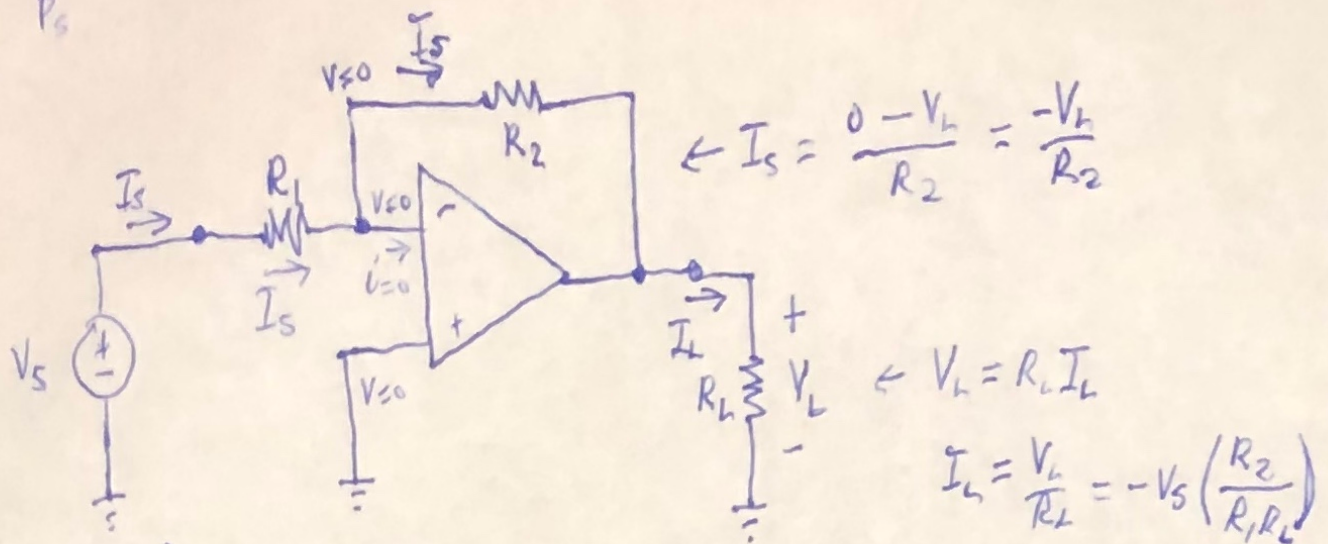4.  $G = \frac{P_L}{P_S}$        $P_L = V_L I_L$        $P_S = V_S I_S = \frac{V_S^2}{R_1}$




$$I_S = \frac{V_S - 0}{R_1} = \frac{V_S}{R_1} = -\frac{V_L}{R_2} \leftarrow V_L = -V_S \left( \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$P_L = V_L I_L = V_S^2 \left( \frac{R_2}{R_1} \right) \left( \frac{R_2}{R_1 R_L} \right) = V_S^2 \frac{R_2^2}{R_1^2 R_L}$$

$$G = \frac{P_L}{P_S} = \frac{V_S^2 R_2^2}{R_1^2 R_L} \cdot \frac{R_1}{V_S^2} = \frac{R_2^2}{R_1 R_L} //$$

5.

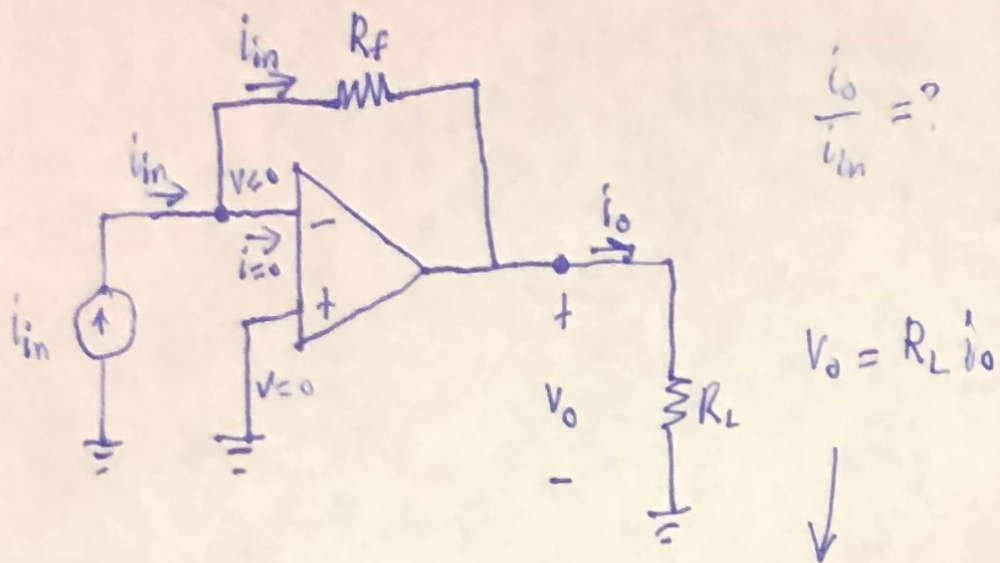


en  $R_f$   $i_{in} = \frac{0 - V_o}{R_f}$   $i_{in} = \frac{-V_o}{R_f} = \frac{-R_L i_o}{R_f}$

$$i_{in} = \frac{-R_L i_o}{R_f}$$




$$\boxed{\frac{i_o}{i_{in}} = -\frac{R_f}{R_L}} //$$

6.

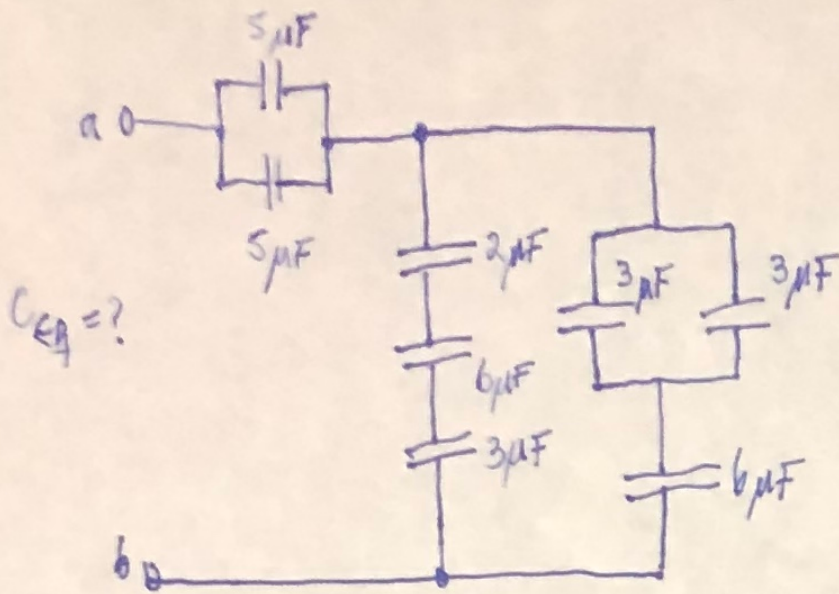


capacitores en paralelo se suman  
en serie se suman los recíprocos

$$5\mu + 5\mu = 10\mu$$

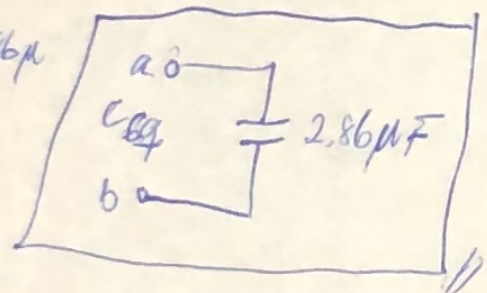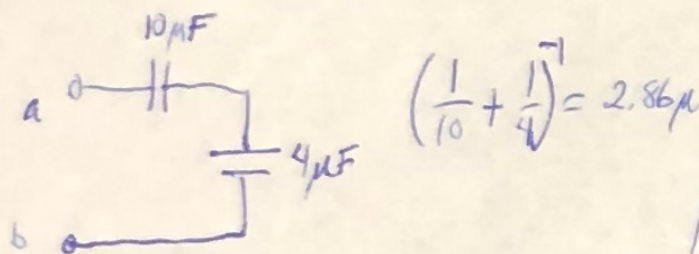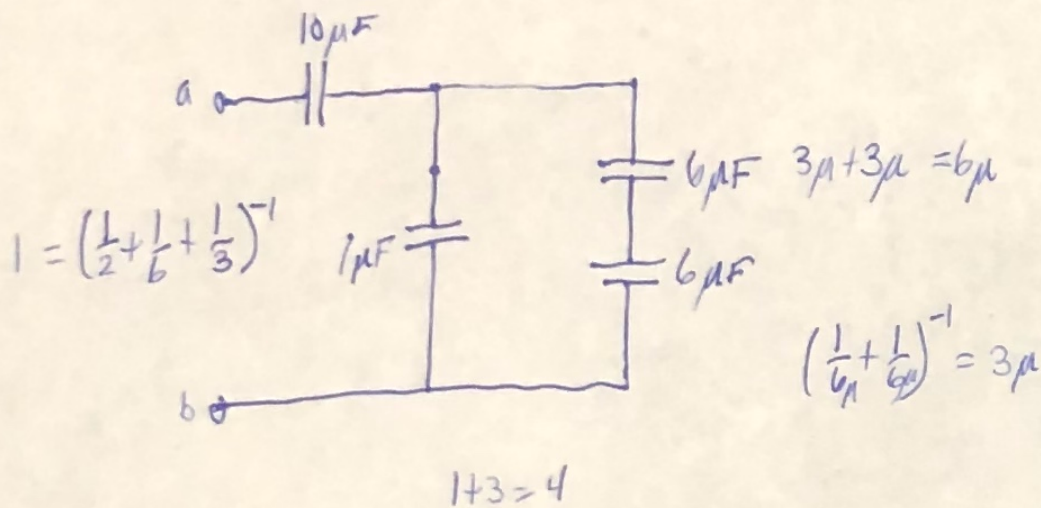

7.

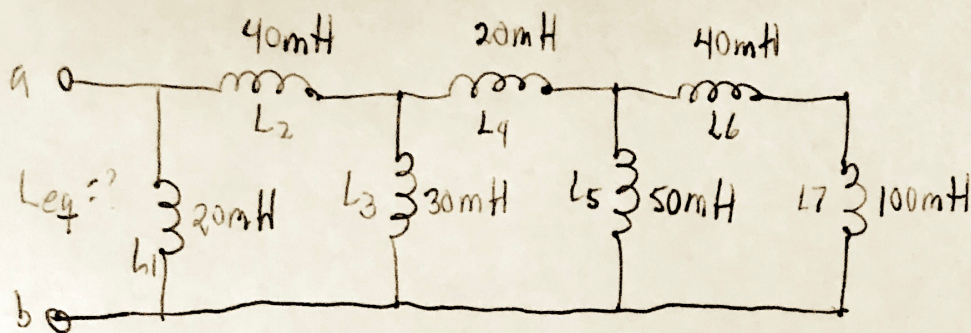

las inductancias en serie se suman

en paralelo se suman los reciprocos

$$40m + 100m = 140mH \quad L6 \text{ y } L7 \text{ se suman}$$

$$\left( \frac{1}{140} + \frac{1}{50} \right)^{-1} = 36.84mH \quad \text{resultado en paralelo con } L5$$

$$36.84 + 20 = 56.84mH \quad \text{en serie con } L4$$

$$\left( \frac{1}{56.84} + \frac{1}{30} \right)^{-1} = 19.64mH \quad \text{en paralelo con } L3$$

$$19.64 + 40 = 59.64mH \quad \text{en serie con } L2$$

$$\left( \frac{1}{59.64} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 14.98mH \quad \text{en paralelo con } L1$$


$$L_{eq} = 14.98mH$$

8.

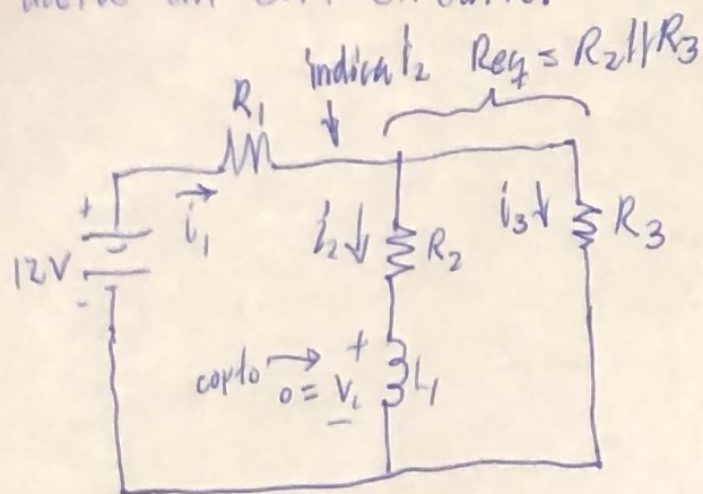A) si el circuito lleva much tiempo funcionando el inductor va a tener un voltaje  $V_L = L_1 \frac{di_L}{dt}$


Como el circuito es DC todo se vuelve DC

asi que  $\frac{di_L}{dt} = 0 \therefore V_L = 0$  asi que el inductor se vuelve un corto circuito.



divisor de corriente

$$i_2 = \frac{i_1 R_3}{R_2 + R_3}$$

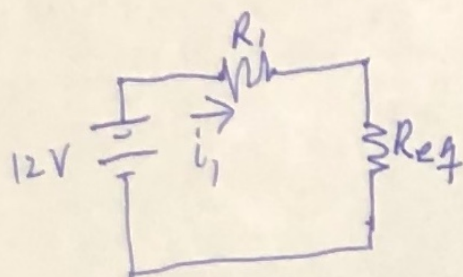

$$i_1 = \frac{12V}{R_1 + R_{eq}}$$

$$R_{eq} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3}$$

$$= \frac{(3.3)(1)}{4.3} = 767 \Omega$$

$$i_1 = \frac{12}{1500 + 767} = 5.29 \text{ mA}$$

$$i_2 = \frac{(5.29 \text{ mA})(1 \text{ k})}{4.3 \text{ k}} = 1.23 \text{ mA} //$$

B)  $P = (12V)(i_1) = (12)(5.29 \text{ mA}) = 63.48 \text{ mW} //$