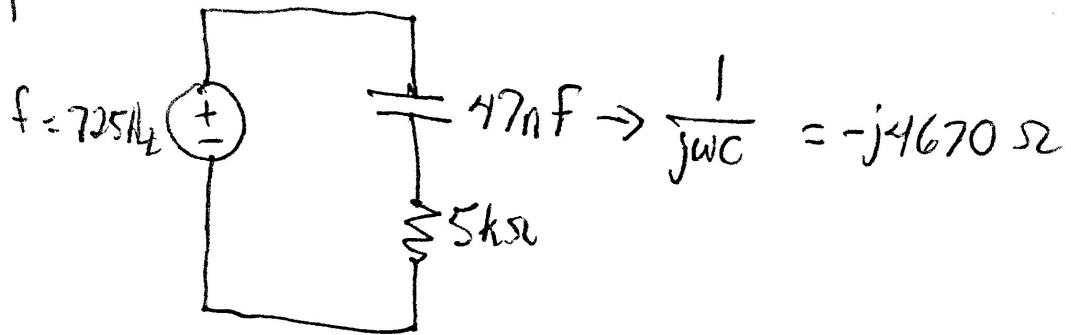


#1



$$\omega = 2\pi f = 4555 \text{ rad/s}$$


como están en serie la corriente es la misma

$$|V_C| < |V_R|$$

$$Z = 5000 - j4670 \Omega = 6842 \angle -43.04^\circ \Omega$$

forma rectangular forma polar

#2

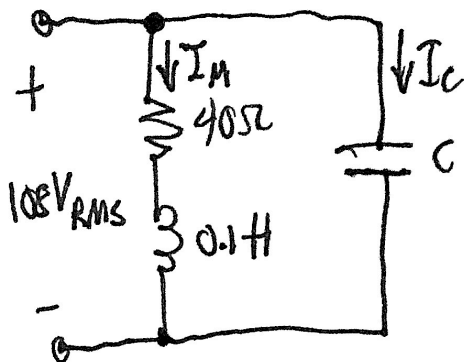

$$pf = 1.0 \quad f = 60 \text{ Hz}$$

$$I_M = \frac{108}{R + j\omega L} = \frac{108}{40 + j37.7} = 1.43 - j1.35 \text{ A}$$

$$= 1.96 \angle -43.30^\circ \text{ A}$$



la corriente del capacitor debe cancelar
la corriente imaginaria $-j1.35 \text{ A}$

$$I_C = +j1.35 \text{ A} = j\omega C V_C$$

$$C = \frac{I_C}{j\omega V_C} = \frac{j1.35}{j(377)(108)} = 3.32 \times 10^{-5} \text{ F}$$

$$\underline{C = 0.033 \text{ mF}} \quad \text{para } pf = 1.0$$

#3

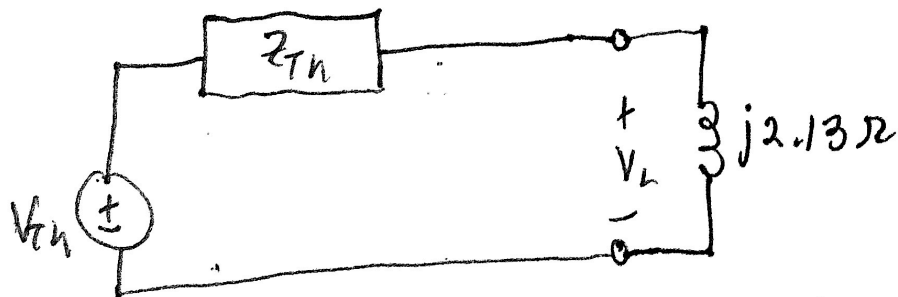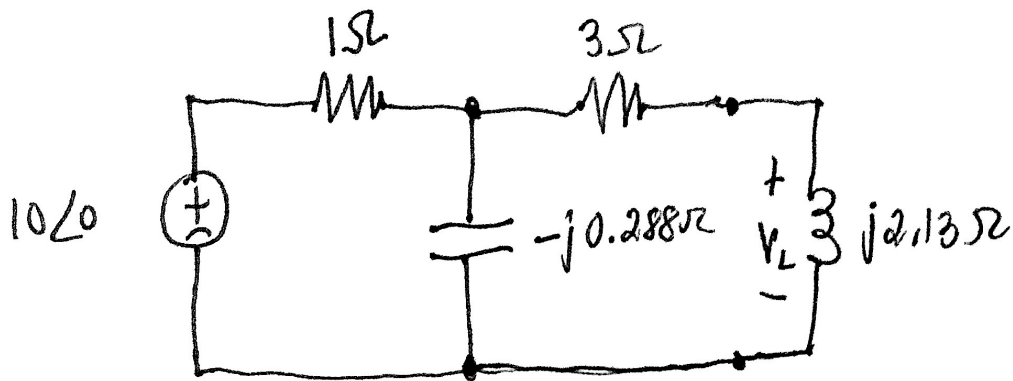


$$Z_{TH} = 3.08 - j0.266 \Omega = 3 + 1 \parallel (-j0.288)$$

$$V_{TH} = \frac{10(-j0.288)}{1 - j0.288} = 2.77 \angle -73.93^\circ \text{ V}$$

$$V_L = \frac{V_{TH}(j2.13)}{3.08 + j1.86} = \underline{\underline{1.64 \angle -15.06^\circ \text{ V}}}$$

$$V_{L_{RMS}} = 1.16 V_{RMS} \angle -15.06^\circ$$

#4

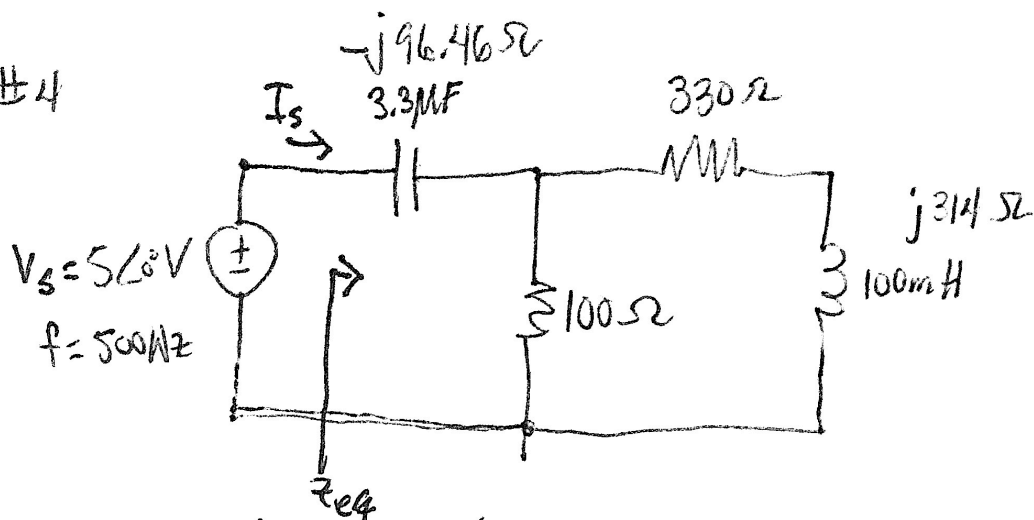

$$\omega = 2\pi f = 3142 \text{ rad/s}$$

$$I_s = \frac{V_s}{z_{eq}}$$

$$S = V_s I_s^* = V_s \left(\frac{V_s}{z_{eq}} \right)^*$$

$$= \frac{V_s V_s^*}{z_{eq}^*} = \frac{|V_s|^2}{z_{eq}^*}$$

$$|V_s| = 5$$

$$z_{eq} = -j96.46 + \frac{(100)(330 + j314)}{100 + 330 + j314}$$

$$= 80.28 - j82.06 = 114.8 \angle -45.63^\circ$$

$$z_{eq}^* = 114.8 \angle 45.63^\circ$$


$$S = \frac{25}{114.8 \angle 45.63^\circ} = 0.218 \angle -45.63^\circ \text{ VA}$$

$$= (0.152 - j0.156) \text{ VA}$$

(W)
(VAR)

#5 9.31

a)

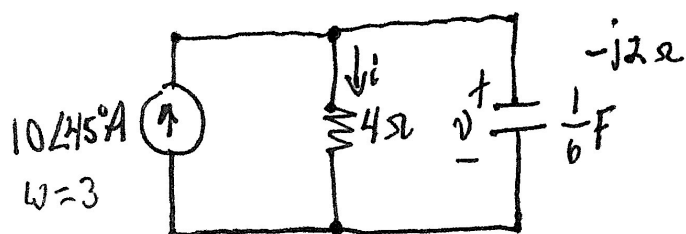


$$\frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(3)(\frac{1}{6})} = -j2$$

$$i = \frac{(10\angle 45^\circ)(-j2)}{4-j2} = 4.47\angle -18.43^\circ \text{ A}$$

$$i(t) = 4.47 \cos(3t - 18.43^\circ) \text{ A}$$

$$v(t) = i(t)(4) = 17.89 \cos(3t - 18.43^\circ) \text{ V}$$

b)

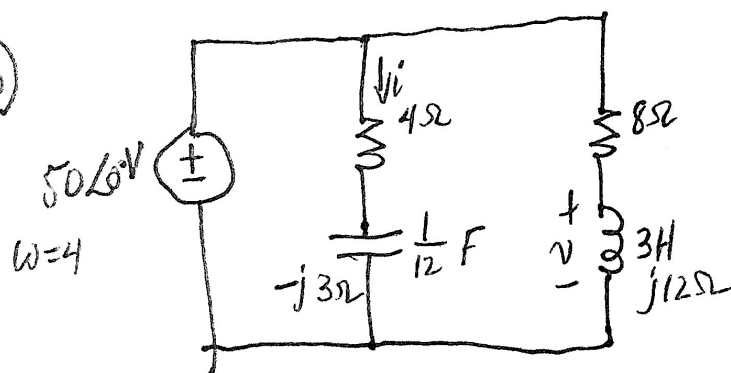

$$\frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j(4)(\frac{1}{12})} = -j3$$

$$j\omega L = j(4)(3) = j12$$


$$i = \frac{50}{4-j3} = 10\angle 36.87^\circ \text{ A}$$

$$i(t) = 10 \cos(4t + 36.87^\circ) \text{ A}$$

$$v = \frac{(50)(j12)}{8+j12} = 41.60\angle 33.69^\circ \text{ V}$$

$$v(t) = 41.60 \cos(4t + 33.69^\circ) \text{ V}$$

#6

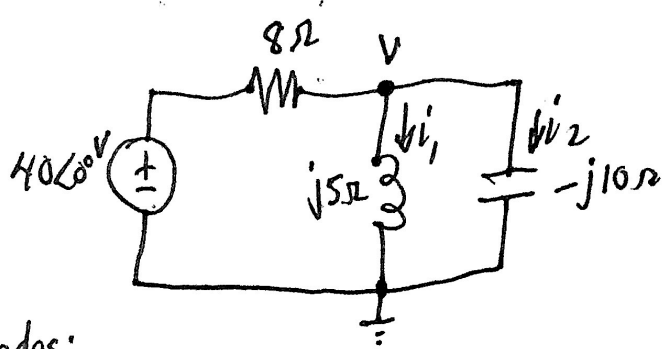9.32 $f = 60 \text{ Hz}$ 

nodos:

$$V: 0 = V\left(\frac{1}{j5} + \frac{1}{-j10}\right) - 40\left(\frac{1}{8}\right) + \frac{1}{8}$$

$$V = \frac{5}{\frac{1}{8} + \frac{1}{j5} + \frac{1}{-j10}} = 31.23 \angle 38.66^\circ$$


$$i_1 = \frac{V}{j5} = 6.25 \angle -51.34^\circ \quad i_2 = \frac{V}{-j10} = 3.12 \angle 128.66^\circ$$

$$\omega = 377 = 120\pi$$

$$i_1(t) = 6.25 \cos(377t - 51.34^\circ) \text{ A}$$


$$i_2(t) = 3.12 \cos(377t + 128.66^\circ) \text{ A}$$

#7

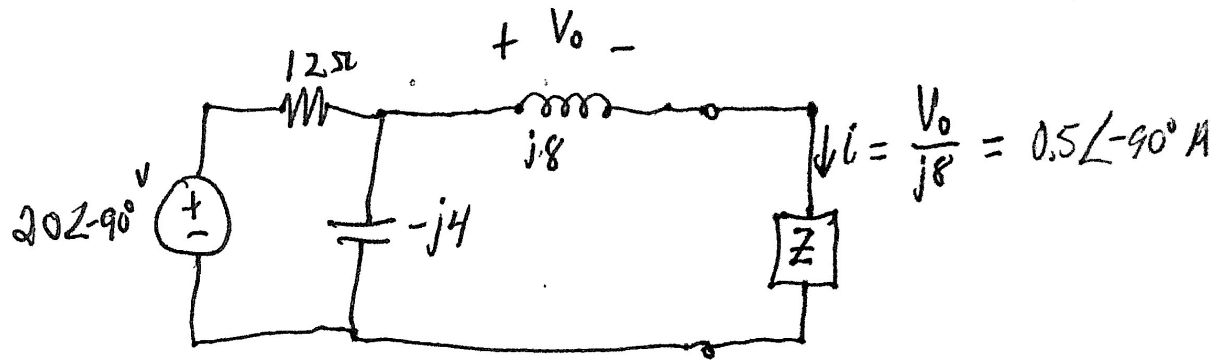

$$V_{Th} = \frac{(20\angle-90^\circ)(-j4)}{12-j4} = 6.32\angle-161.57^\circ \text{ V}$$
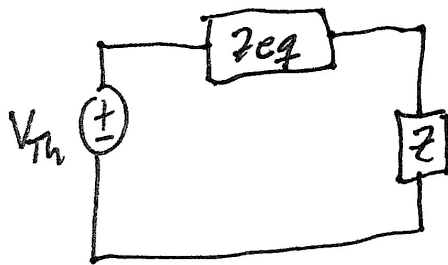
$$z_{eq} = j8 + 12 \parallel (-j4) = 4.56\angle74.74^\circ \Omega$$




$$i = \frac{V_{Th}}{Z + z_{eq}} \quad Z + z_{eq} = \frac{V_{Th}}{i} \quad Z = \frac{V_{Th}}{i} - z_{eq}$$

$$Z = \frac{6.32\angle-161.57^\circ}{0.5\angle-90^\circ} - 4.56\angle74.74^\circ$$

$$= 16.63\angle-80.31^\circ \Omega$$

#8

Si el circuito está conectado en Y

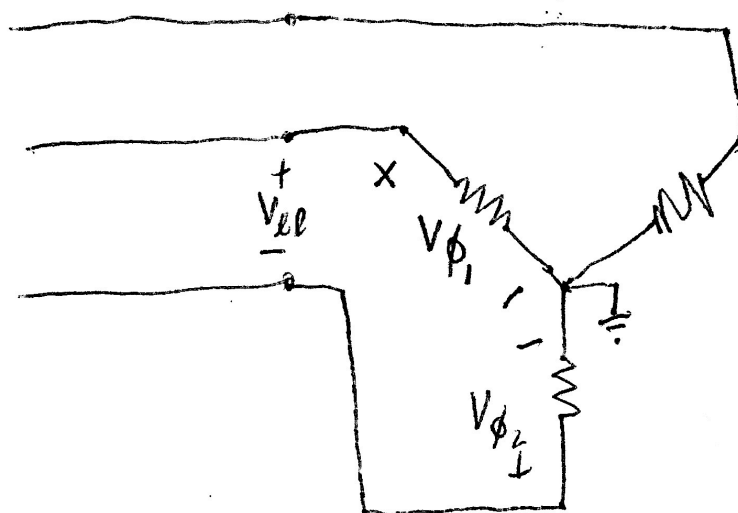

Los Voltajes de fase V_{ϕ_1} y V_{ϕ_2} están fuera de fase por 120° y su suma es el voltaje de línea a línea.

$$V_{LL} = V_{\phi_1} - V_{\phi_2}$$

$$208 \angle +30^\circ = 120 \angle 0^\circ - 120 \angle -120^\circ$$

Hg


Si es un circuito balanceado
y esta en Y se puede determinar
la potencia de una fase y ese resultado
multiplicar por 3.

$$S_{3\phi} = 3 S_{1\phi}$$

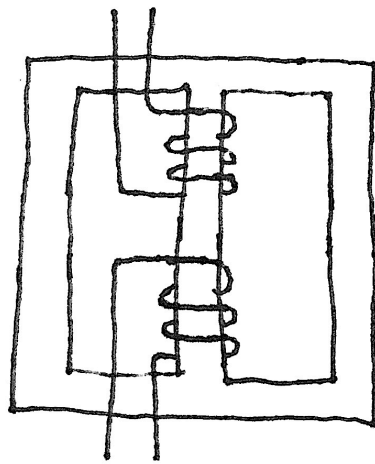
#10

la diferencia esta en el # de
embobinados.



transformadores monofásicos solo tienen
dos embobinados en el nucleo.



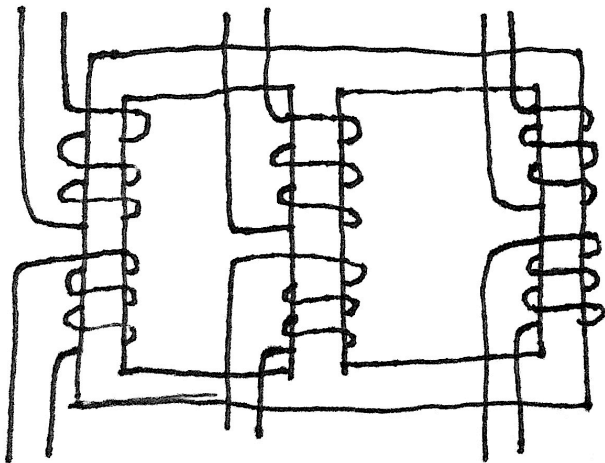transformadores trifásicos tiene seis
embobinados en el nucleo.



#11

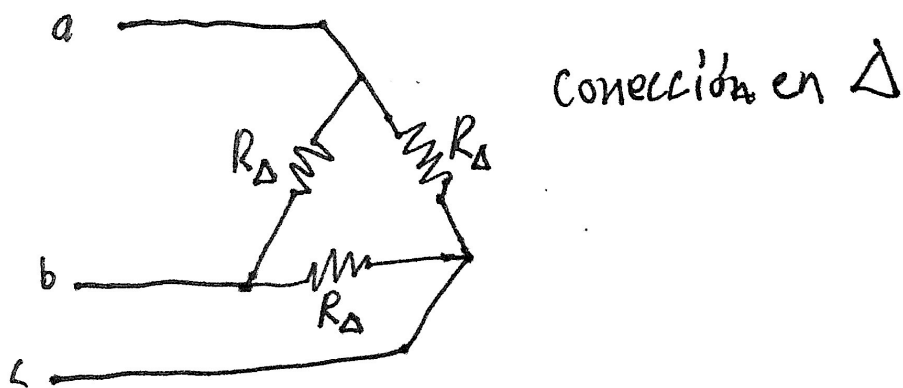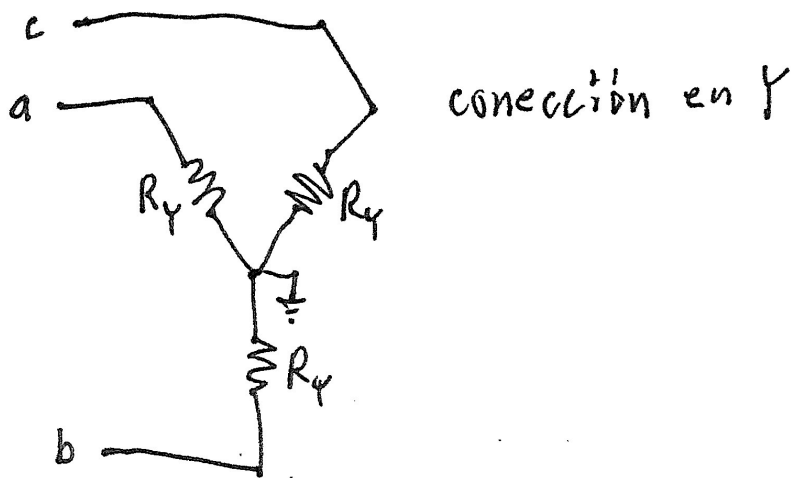

entre a y b tenemos en Y $R_Y + R_Y$

en Δ $R_Δ \parallel (R_Δ + R_Δ)$

$$2R_Y = \frac{R_Δ(2R_Δ)}{R_Δ + 2R_Δ} = \frac{2R_Δ^2}{3R_Δ} = \frac{2}{3}R_Δ$$

$$\boxed{R_Y = \frac{1}{3}R_Δ}$$