

Universidad de Puerto Rico
Recinto Universitario de Mayagüez
Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras

INEL 4075 Asignacion #4:


Semana de lunes 8 de septiembre de 2014.

Nombre: _____


Sección: _____

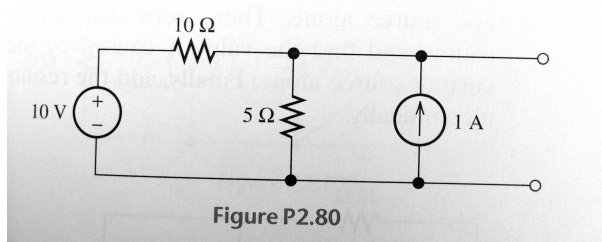1.

***P2.80.** Find the Thévenin and Norton equivalent circuits for the two-terminal circuit shown in Figure P2.80.



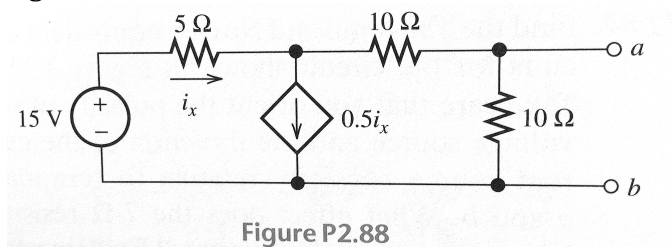2. Find the Thevenin and Norton equivalent circuits for the circuit shown in Figure P2.88.



3. Find the Thevenin and Norton equivalent circuits for the circuit shown in Figure P2.84.

