

Fundamentos de Transformadores y Máquinas Eléctricas

Dr. Lionel R. Orama Exclusa, PE

Clase 3

Ejemplo: La potencia real que una fuente suministra a dos impedancias en paralelo es 1100W. Hallar;

Ⓐ la potencia real que absorbe cada impedancia

Ⓑ la corriente de la fuente

$$\bar{Z}_1 = 3 + j4 \Omega \quad \bar{Z}_2 = 10 \Omega$$

Ⓐ

$$P = \frac{|V|^2}{R}$$

$$\bar{V}_1 = \bar{V}_2$$

$$V_1^2 = P_1 R_1 \quad V_2^2 = P_2 R_2 \quad ; \quad V_1^2 = V_2^2$$

$$P_1 R_1 = P_2 R_2 \quad ; \quad P_1 + P_2 = P_T$$

$$P_2 = P_T - P_1$$

$$\left(\frac{P_1}{P_2} = \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$P_1 R_1 = (P_T - P_1) R_2$$

$$P_1 R_1 = P_T R_2 - P_1 R_2$$

$$P_1 (R_1 + R_2) = P_T R_2$$

$$P_1 = \frac{P_T R_2}{R_1 + R_2} = \frac{(1100W)(10\Omega)}{(13\Omega)} = \underline{\underline{846.15W}}$$

∴

$$P_2 = \frac{P_1 R_1}{R_2} = \frac{(846.15W)(3\Omega)}{10\Omega} = \underline{\underline{253.85W}}$$

$$\begin{aligned}
 \textcircled{b} \quad P_2 &= |\bar{I}_2|^2 R_2 \rightarrow I_2 = (P_2/R_2)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{(253.85\text{W})/(10\Omega)} = 5.04\text{A} \\
 P_1 &= |\bar{I}_1|^2 R_1 \rightarrow I_1 = (P_1/R_1)^{\frac{1}{2}} = \sqrt{(846.15)/(3)} = 16.79\text{A} \\
 Q_1 &= |I_1|^2 X_1 = (16.79\text{A})^2 (4\Omega) = 1128.2\text{VARs}
 \end{aligned}$$

$$\bar{S}_2 = (253.85 + j0)\text{VA}$$

$$\bar{S}_1 = (846.15 + j1128.2)\text{VARs}$$

$$\begin{array}{c} S_1 \\ \nearrow \theta \\ \hline P_1 \end{array} \begin{array}{c} \uparrow Q_1 \\ \downarrow \end{array} \Rightarrow \theta = \tan^{-1} \frac{Q_1}{P_1} = 53.13^\circ$$

$$\bar{I}_1 = 16.79 \angle -53.13^\circ \text{A}$$



$$\bar{I}_2 = 5.04 \angle 0^\circ \text{A}$$

$$\bar{I}_T = \bar{I}_1 + \bar{I}_2 = 20.22 \angle -41.63^\circ \text{A} //$$

Corrección de Factor de Potencia (Compensación en Paralelo)

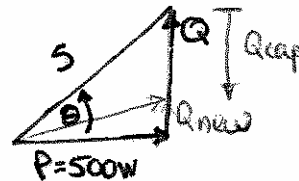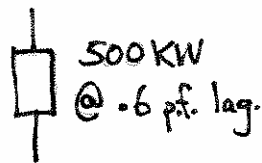Ejemplo: Una planta industrial absorbe 500 KW a 0.6 P.f. atrasado ("lagging")

Ⓐ Compute los KVA de un banco de Capacitores que mejore el P.f. a 0.9 atrasado



$$P.F. = \cos \theta = \frac{P}{S}$$

$$\rightarrow S_{old} = \frac{P}{\cos \theta} = \frac{500 \text{ KW}}{.6} = 833.33 \text{ KVA}$$

$$\rightarrow Q_{old} = (S^2 - P^2)^{\frac{1}{2}} = 666.66 \text{ KVAR}$$

Queremos mantener P constante y variar Q , para tener un $P.F_{new} = .9$; El nuevo triángulo sería el de rojo


$$\rightarrow S_{new} = \frac{P}{P.F_{new}} = \frac{500}{.9} = 555.55 \text{ KVA}$$

$$\rightarrow Q_{new} = (S_{new}^2 - P^2)^{\frac{1}{2}} = 242.16 \text{ KVAR}$$


$$Q_{old} - Q_{new} = Q_{cap} = 425.5 \text{ KVA} \underline{\underline{=}}$$

$$\bar{I}_{new} = ? \quad \bar{I}_{old} = ?$$

Capacitor Banks

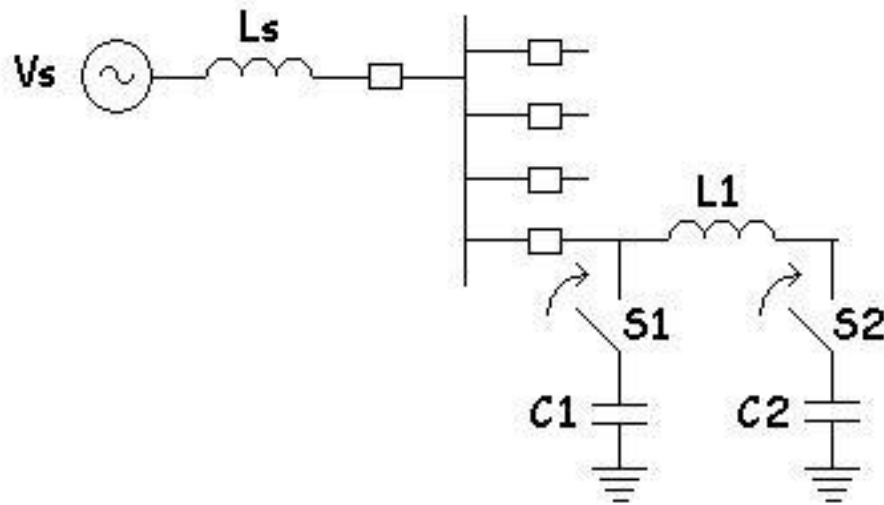


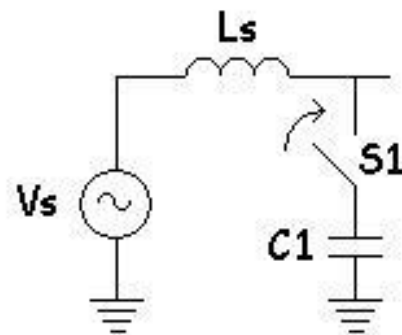- Ignoring the rest of the feeders for the time being
- S_1 closes



Capacitor Banks

- S1 closes

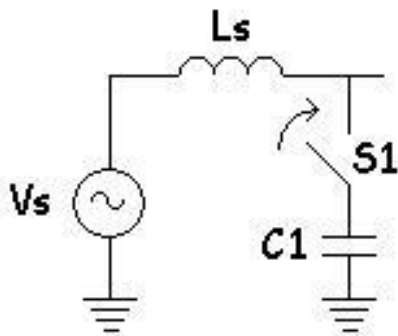

An in-rush current will oscillate at

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_s C_1}}$$

If V_s is 34.5 KV system with short circuit capacity of $I_{sc} = 25 \text{ KArms}$,

$C_1 = 18 \text{ MVA}$ and $C_2 = 10 \text{ MVA}$


The analysis in three phase is:

$$S = \sqrt{3} V I, \quad I = \frac{S}{\sqrt{3} V} = \frac{18 \text{ MVA}}{\sqrt{3} (34.5 \text{ KV})}$$

$$I(60\text{Hz}) = 301.2 \text{ A}$$

Capacitor Banks

- S1 closes

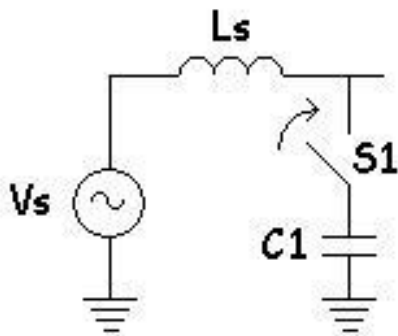

$$V = \sqrt{3} I X_c ,$$

$$X_{c_1} = \frac{V}{\sqrt{3} I} = \frac{34,5 \text{ kV}}{\sqrt{3} (301,2 \text{ A})}$$

$$X_{c_1} (60 \text{ Hz}) = 66,13 \, \Omega$$

$$X_{c_1} = \frac{1}{\omega C_1} ,$$

$$C_1 = \frac{1}{\omega X_{c_1}} = \frac{1}{2\pi (60) (66,13)}$$

$$C_1 = 40,11 \, \mu\text{F}$$

$$X_{L_s} = \frac{V}{\sqrt{3} I_{sc}} ,$$

$$X_{L_s} = \frac{34,5 \text{ kV}}{\sqrt{3} (25 \text{ kA})} = 0,797 \, \Omega$$

$$X_L = \omega L ,$$

$$L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{0,797}{2\pi (60)} = 2,11 \text{ mH}$$

Capacitor Banks

If the switch S_1 closes when the voltage is at its peak, I lags V by 90° , therefore when $I = 0$ $V = V_{\text{peak}}$.

$$Z_o = \sqrt{\frac{L}{C_1}} = \sqrt{\frac{2.11 \text{ mH}}{40.11 \mu\text{F}}} = 7.25 \Omega$$

$$V_{\text{peak}} = \sqrt{3} I_{\text{peak}} Z_o =$$


$$I_{\text{peak}} = \frac{V_{\text{peak}}}{\sqrt{3} Z_o} = \frac{\sqrt{2} (34.5 \text{ kV})}{\sqrt{3} (7.25 \Omega)} = 3.89 \text{ kA}$$

The frequency

$$f_o = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC_1}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{(2.11 \text{ m})(40.11 \mu)}} = 547 \text{ Hz}$$

Since the operating current 301.2 A and the peak transient current is 3.9 kA, the transient is approximately 13 times bigger.

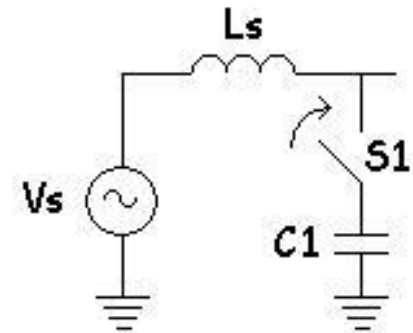The frequency is about 9 times the power frequency.



Capacitor Banks


Then S_2 closes, C_1 and C_2 share the charge with L_1 in between, for $L_1 \cong 19\mu H$

$$C_2 \Rightarrow 10 \text{ MVA} \quad VA = \sqrt{3} V I$$

$$I = \frac{VA}{\sqrt{3} V} = \frac{10 \text{ MVA}}{\sqrt{3} (34.5 \text{ KV})} = 167.35 \text{ A}$$

$$X_{C2} = \frac{V}{\sqrt{3} I} = \frac{34.5 \text{ KV}}{\sqrt{3} (167 \text{ A})} = 119 \Omega$$
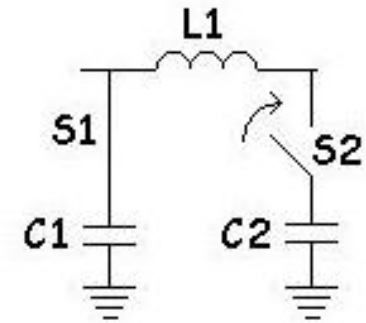
$$C_2 = \frac{1}{\omega X_{C2}} = \frac{1}{2\pi(60)(119)} = 22.28 \mu F$$




Capacitor Banks

During the high frequency transient C_1 and C_2 share the current (charge), and become series connected


$$C_{eq} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \quad Z_{o1} = \sqrt{\frac{L_1}{C_e}} = \sqrt{L_1 \left(\frac{C_1 + C_2}{C_1 C_2} \right)} = 1.158 \, \Omega$$

$$f_{o1} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 C_e}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{L_1 \left(\frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} \right)}} = 9.5 \text{ KHz}$$
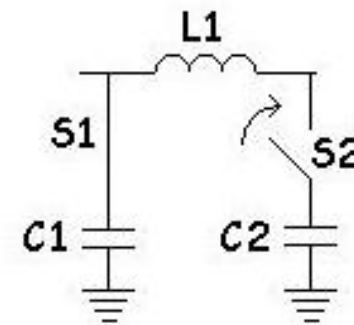
$$I_{peak} = \frac{V_{peak}}{\sqrt{3} Z_{o1}} = \frac{\sqrt{2} (34.5 \text{ KV})}{\sqrt{3} (1.158 \Omega)} = 24.3 \text{ KA}$$




Capacitor Banks

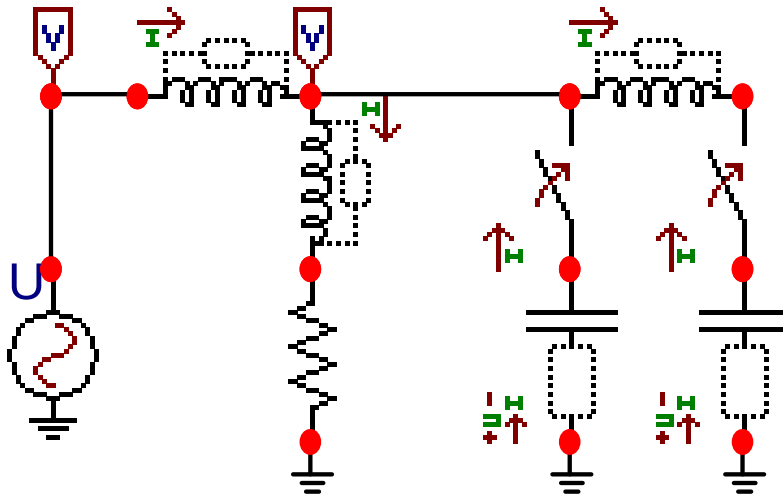

Assuming a load of 20MW
@80% power factor lagging

- $V_s = 34.5\text{kV}$
- $L_s = 2.11\text{mH}$
- $C_1 = 40.11\mu\text{F}$
- $L_1 = 19\mu\text{H}$
- $C_2 = 22.28\mu\text{F}$
- $R_{LOAD} = 430\Omega$
- $L_{LOAD} = 707\text{mH}$

Capacitor Banks

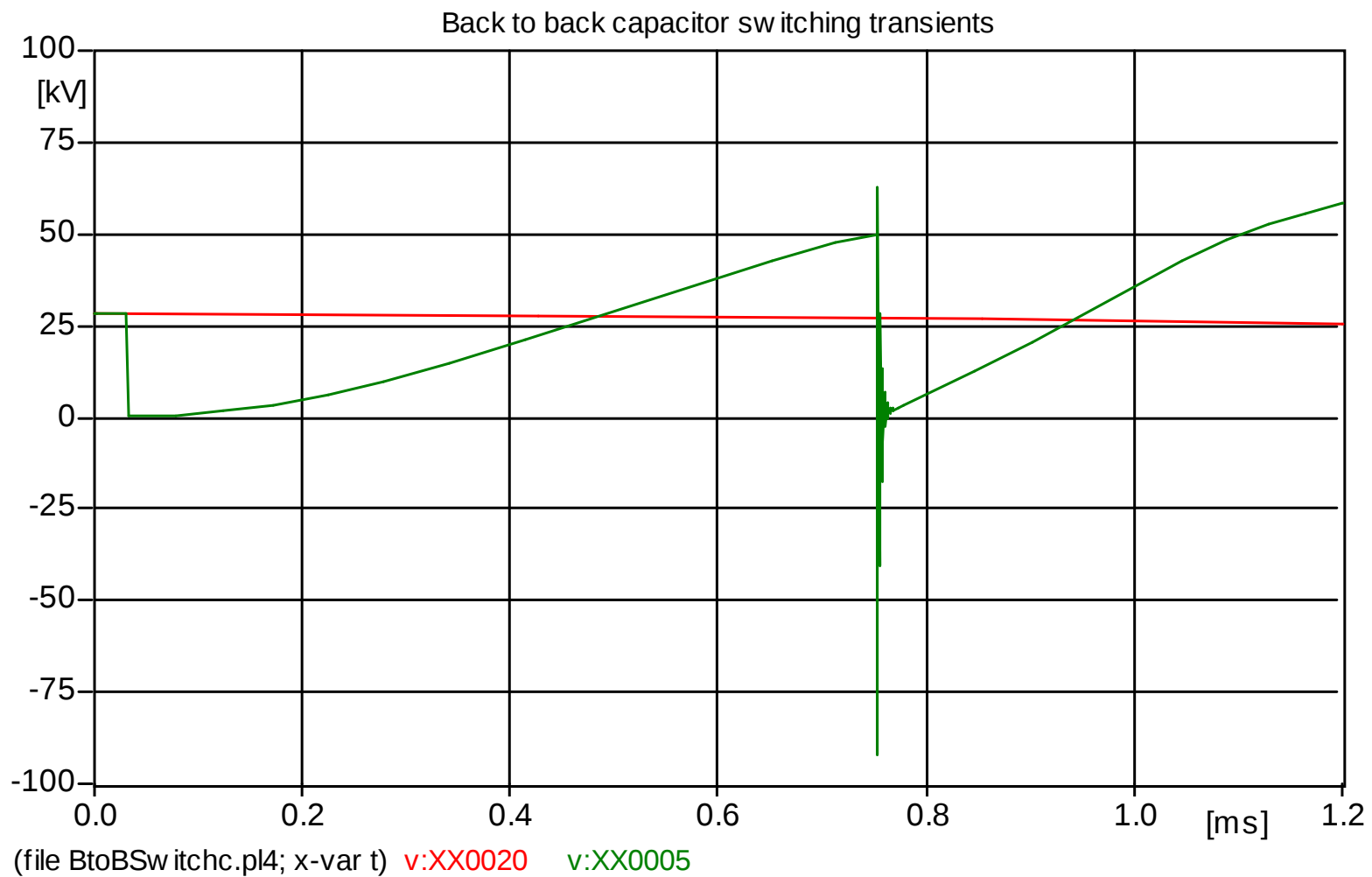

⑥ Si en lugar de un Banco de Capacitores se añade un Motor Sincrónico (500 hp, 90% eff, 100% P.F.) operando a plena carga, computar el P.F. de la Planta. ($1 \text{ hp} \approx 746 \text{ W}$)

→ 500 hp son a la salida del motor. La potencia que se supe al motor será

$$P_m = \frac{Hp}{\text{eff}} = \frac{500 \text{ hp} \left(\frac{.746 \text{ kW}}{1 \text{ hp}} \right)}{.9} = 414.44 \text{ KW}$$

$$100\% \text{ PF} = \frac{P}{S} = 1$$

$$\overrightarrow{P_m = S_m} \text{ No hay } Q$$

$$\rightarrow P_{\text{new}} = P_{\text{old}} + P_m = 500 \text{ KW} + 414.44 \text{ KW} = 914.44$$

$$\rightarrow Q_{\text{old}} = 666.66 \text{ KVAR}$$

$$\rightarrow S_{\text{new}} = \sqrt{P_{\text{new}}^2 + Q_{\text{old}}^2} = 1131.66 \text{ KVA}$$

$$P.F. = \cos \theta = \frac{P_{\text{new}}}{S_{\text{new}}} = 0.81$$

$$I_{\text{new}} = ?$$