

Fundamentos de Transformadores y Máquinas Eléctricas

Dr. Lionel R. Orama Exclusa, PE

Clase 20



Ejemplo Motor DC

M DC: 250 V, "SERIES CONNECTED"; $R_A + R_S = 0.08 \Omega$.

Embobinado del campo tiene 25 vueltas/polo. La curva de magnetización se muestra abajo.

Hallar velocidad del rotor y torque inducido cuando la corriente de armadura es 50 A.

Figure 8-40 | The equivalent circuit of a series DC motor.

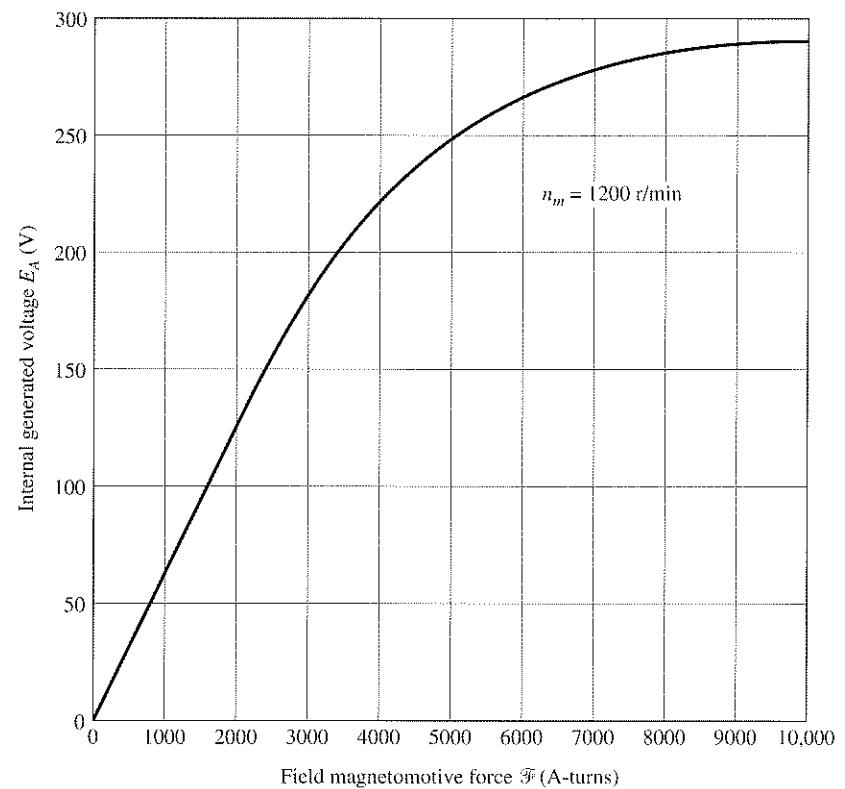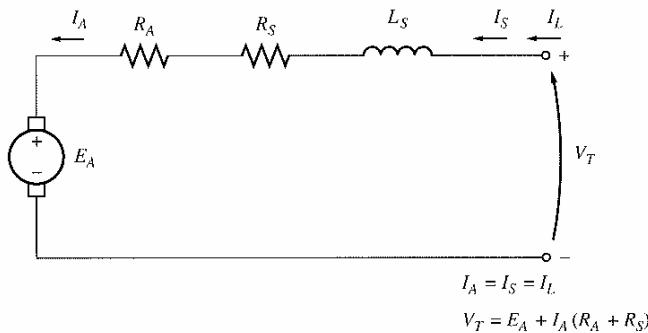

Ejemplo Motor DC

- $E_A = V_T - I_A(R_A + R_S) = 250V - 50A(0.08\Omega) = 246V$

- de la curva @ 1200 RPM

$$f = NI = (25t)(50A) = 1250 A \cdot t$$

$$E_{A_0} \approx 80V$$



- $\frac{E_A}{E_{A_0}} = \frac{n}{n_0} \rightarrow n = \frac{E_A}{E_{A_0}} \cdot n_0 = \frac{246V}{80V} \cdot 1200 \text{ RPM}$

$$n = 3690 \text{ RPM}$$

- $P = \gamma \omega \rightarrow \gamma_{ind} = \frac{P}{\omega} = \frac{E_A I_A}{\omega} = \frac{(246V)(50A)}{(3690 \frac{\text{rev}}{\text{min}})(\frac{1\text{min}}{60\text{s}})(\frac{2\pi\text{r}}{1\text{rev}})}$

$$\gamma_{ind} = 31.8 \text{ N} \cdot \text{m}$$

Figure 8-40 | The equivalent circuit of a series DC motor.

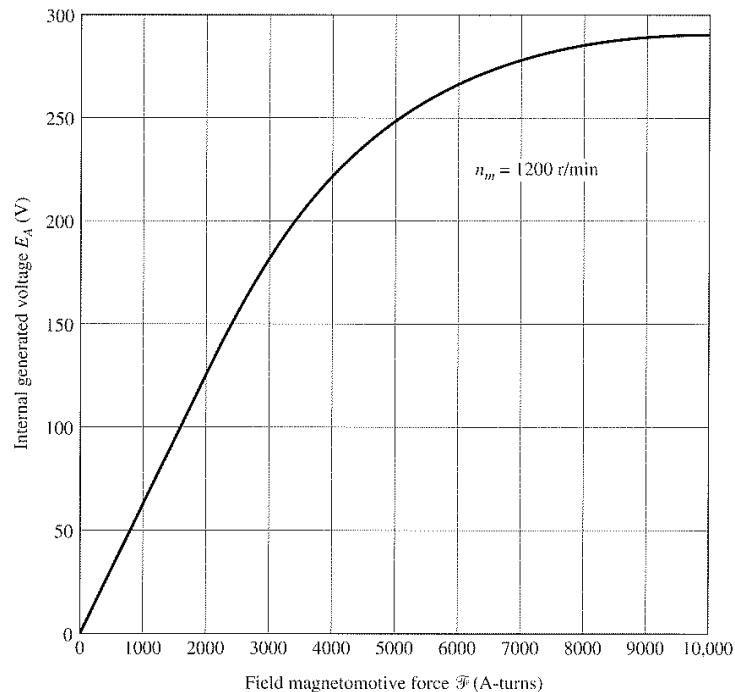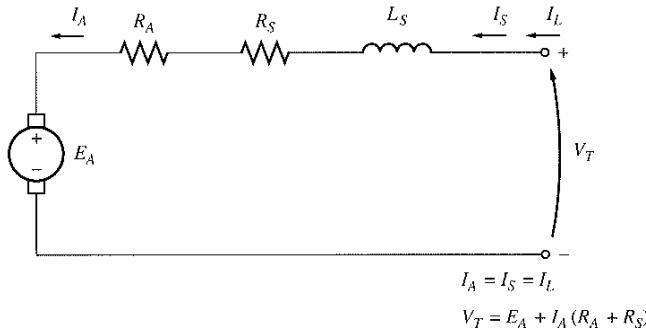

Ejemplo Motor DC

M DC: 100 hp, 250 v, "compounded", $R_A + R_S = 0.04 \Omega$.

Campo paralelo tiene 1000 t y campo en serie tiene 3 t por polo. Ver diagrama y curva. Sin carga $N_o = 1200 \text{ RPM}$.

Descarte perdidas mecánicas, de nucleo y parasiticas.

- Corriente de campo paralelo sin carga (I_F)?
- Si el motor es compuesto acumulativo, hallar n para $I_A = 200 \text{ A}$.
- Si el motor es compuesto diferencial, hallar n para $I_A = 200 \text{ A}$.


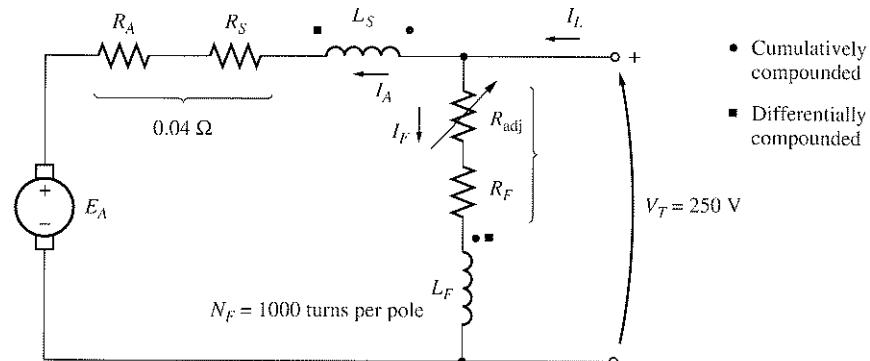




Figure 8-30 | The magnetization curve of a typical 250-V DC motor, taken at a speed of 1200 r/min.

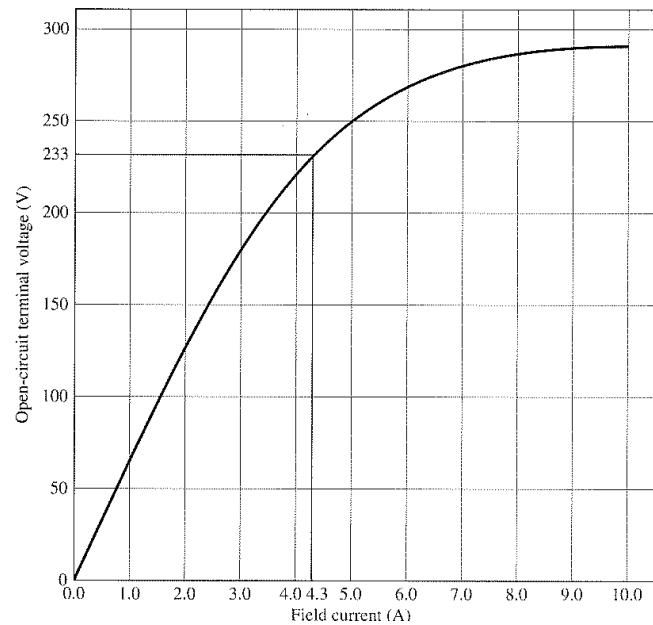

Ejemplo Motor DC

a) Sin carga $I_A = 0 = I_s$, $E_A = V_T = 250\text{V}$; de la curva $I_F = 5.0\text{ A}$

Figure 8–30 | The magnetization curve of a typical 250-V DC motor, taken at a speed of 1200 r/min.

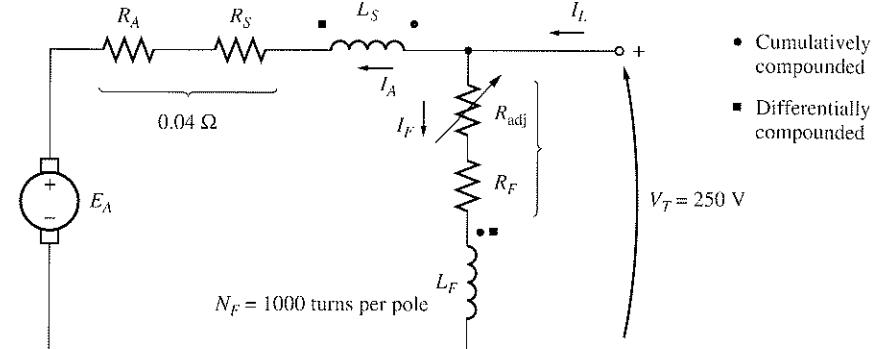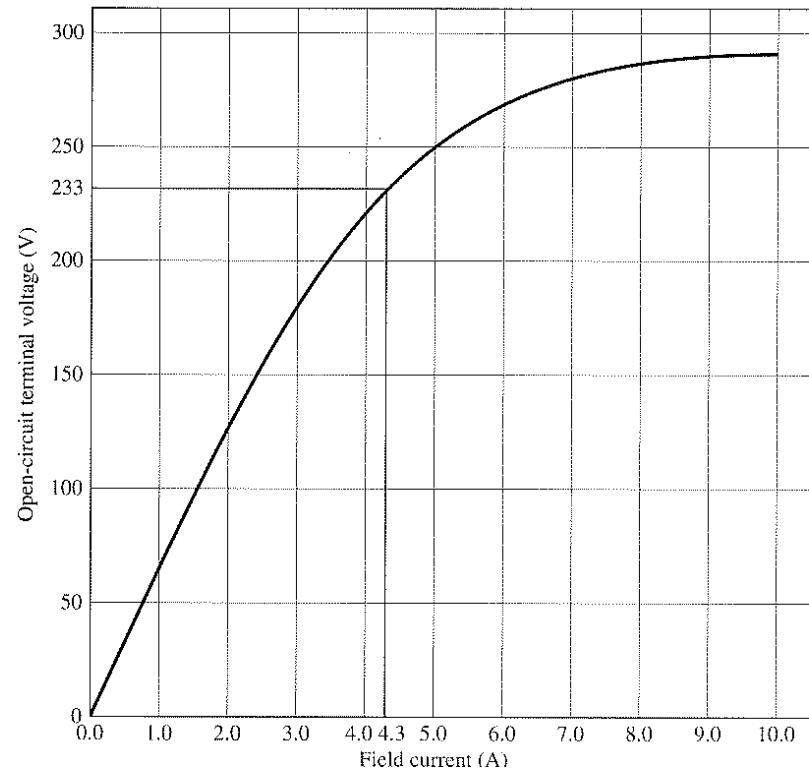

Ejemplo Motor DC

$$\begin{aligned} b) \quad I_A &= 200A ; \quad E_A = V_T - I_A (R_A + R_s) \\ &= 250V - 200A (0.04\Omega) = 242V \end{aligned}$$

* Corriente efectiva de Campo será



$$I_F^* = I_F \pm \frac{N_s}{N_F} I_A - \frac{\mathcal{F}_{AR}}{N_F}$$

en el ejemplo no hay
reacción de Armadura (AR)

en la parte b, "Cumulative Compounded"

$$I_F^* = I_F + \frac{N_s}{N_F} I_A = 5A + \frac{3}{1000} (200A) = 5.6A$$

Figure 8-30 | The magnetization curve of a typical 250-V DC motor, taken at a speed of 1200 r/min.

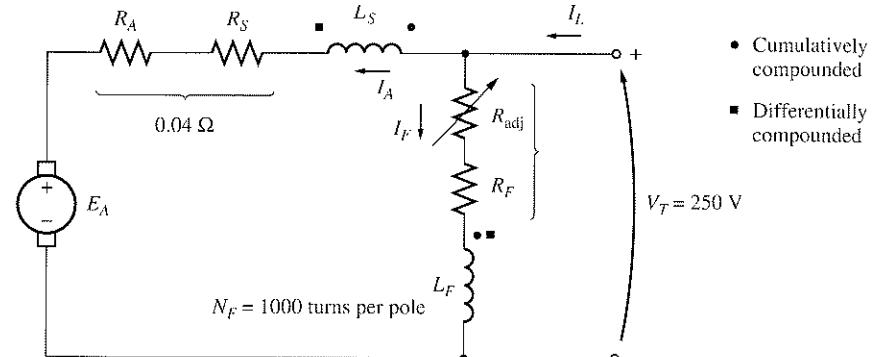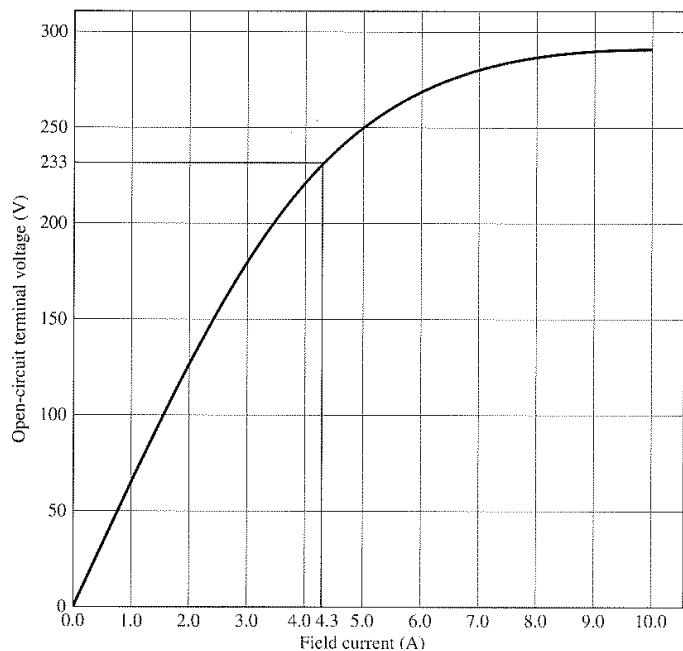



Ejemplo Motor DC

$$I_F^* = I_F + \frac{N_s}{N_F} I_A = 5.6 \text{ A} , \text{ de la curva de mag.}$$

$\bar{E}_{A_0} \approx 262 \text{ V}$ @ 1200 RPM, entonces

$$n = \frac{\bar{E}_A}{\bar{E}_{A_0}} \cdot n_0 = \frac{242 \text{ V}}{262 \text{ V}} \cdot 1200 \text{ RPM} = 1108 \text{ RPM}$$

Figure 8-30 | The magnetization curve of a typical 250-V DC motor, taken at a speed of 1200 r/min.

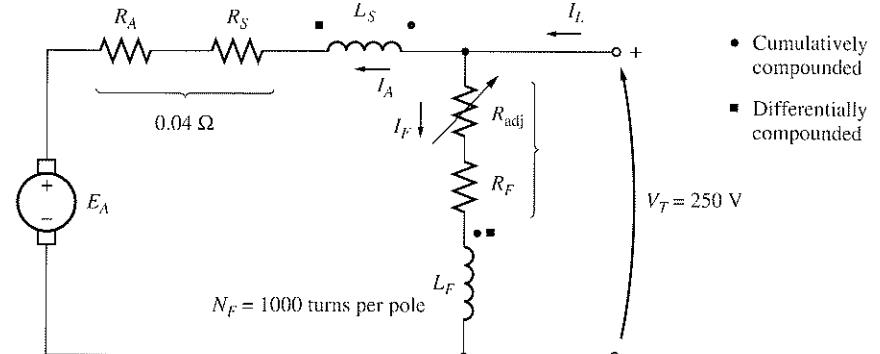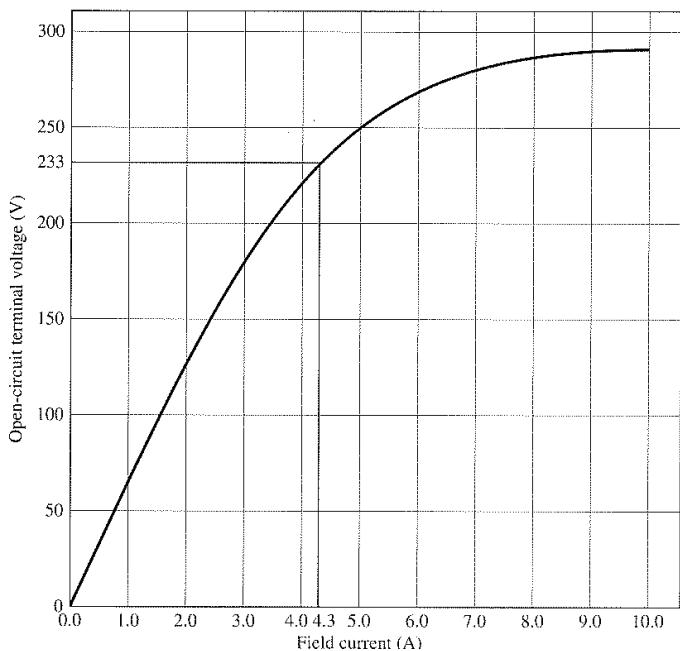

Ejemplo Motor DC

c. $I_A = 200A$, $\bar{E}_A = V_T - I_A(R_A + R_s) = 242V$

el "Differential Compounded"

$$I_F^* = I_F - \frac{N_s}{N_F} I_A = 5.0A - \frac{3}{1000} (200A) = 4.4A$$

de la curva de mag.

$E_{A0} \approx 236V @ 1200 RPM$, entonces

$$n = \frac{\bar{E}_A}{\bar{E}_{A0}} N_0 = \frac{242V}{236V} \cdot 1200 RPM = 1230 RPM$$


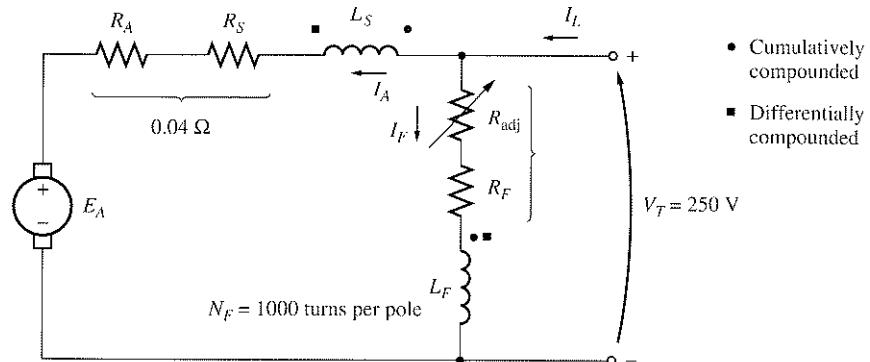


Figure 8-30 | The magnetization curve of a typical 250-V DC motor, taken at a speed of 1200 r/min.

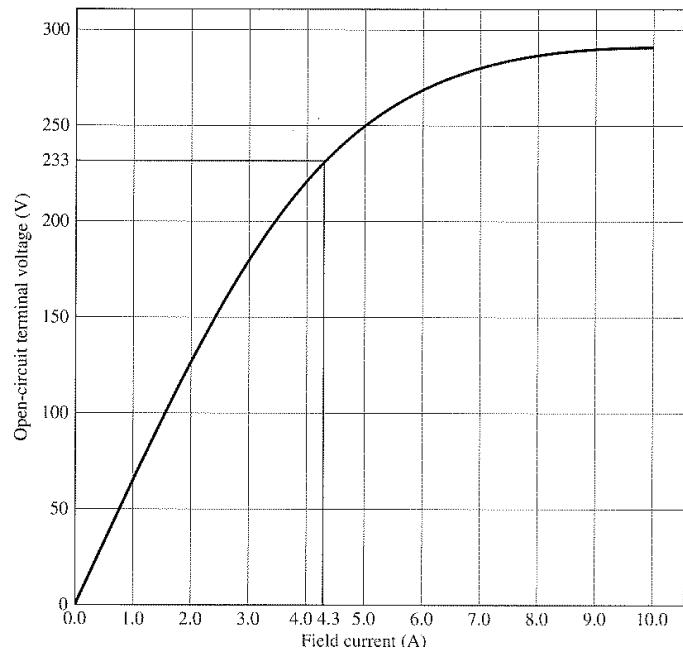

- En el "CC" velocidad disminuye con aumento en carga
- En el "DC" velocidad aumenta con aumento en carga